

Prueba Tema 3 FFT2 GIM

Determina la potencias media e instantánea en el condensador del circuito de la figura donde $R=100\Omega$, $C=10\mu\text{F}$, $L=100\text{mH}$ y $v_1(t)=\cos(10^3t+\pi/2)$ V.

