


FFT2 GIADE

$$v_1 = \cos(10^3 t + \frac{\pi}{2})$$

$$v_2 = 2 \sin(10^3 t + \frac{\pi}{3}) =$$

$$2 \cos(10^3 t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}) =$$
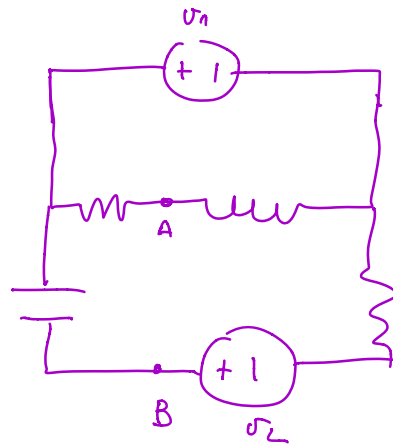
$$= 2 \cos(10^3 t + 0.83 \pi) \text{ V}$$



En fasores:



$$V_1 = e^{j\pi/2} \text{ V} \quad V_2 = 2 e^{j0.83\pi} \text{ V}$$

$$Z_R = 100 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j 10^3 100 10^{-6}} = \frac{1}{j 10^4 10^{-6}} = \frac{1}{j 10^{-2}} = -j 100 \Omega$$

$$Z_L = j\omega L = j 10^3 100 10^{-3} = 100j \Omega$$

2+1

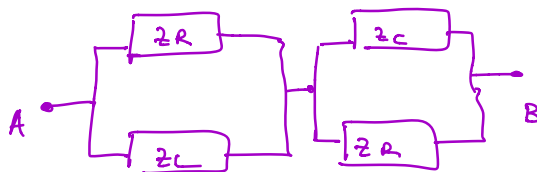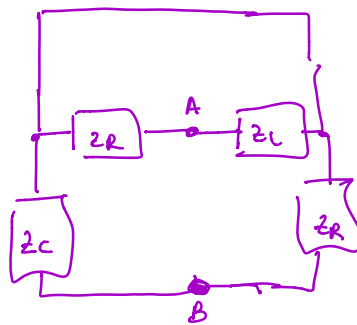


$$\underbrace{\quad}_{Z_{p1}} \quad \underbrace{\quad}_{Z_{p2}}$$

$$Z_{p1} = \frac{100 \cdot 100j}{100 + 100j} = \frac{100j}{1+j} = 50 + 50j$$

$$Z_{p2} = \frac{100 \cdot -100j}{100 - 100j} = \frac{-100j}{1-j} = 50 - 50j$$
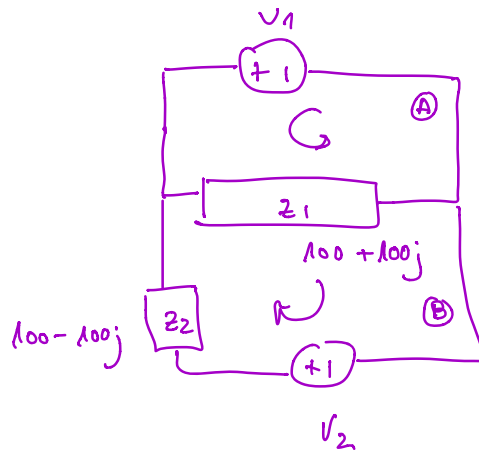
$$Z_{th} = Z_{p1} + Z_{p2} = 100 \Omega$$



$$100 \angle 0^\circ = I_A (100 + 100j) + (100 + 100j) I_B$$


$$V_1 = I_A Z_1 + Z_1 I_B$$

$$I_A = 0.19 \angle 0.79^\circ \text{ A}$$

$$100 \angle 90^\circ = I_B (100 + 100j) + (100 + 100j) I_A$$

$$V_2 = I_B (Z_1 + Z_2) + Z_1 I_A$$
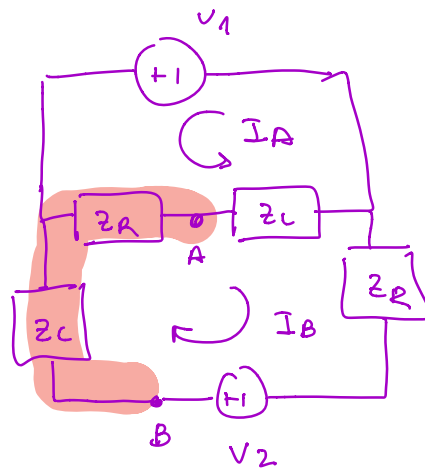
$$I_B = 0.12 \angle -2.37^\circ \text{ A}$$



$$V_A - V_B = -Z_R(I_A + I_B) - Z_C I_B$$

$$= -Z_R I_A - Z_C (I_A + I_B) = 2 e^{-j 2.71} \text{ V} =$$

$$= (-1.87 - 0.85j) \text{ V}$$

$$I_N = \frac{V_{th}}{Z_{th}} = (-0.0093 - j0.0043) \text{ A} = 0.010 e^{-j 2.71} \text{ A}$$

FFT1 GIADE


uso superposición

Circuito 1 amulo i_1

$$Z_R = 100$$

$$Z_L = j\omega_2 L =$$
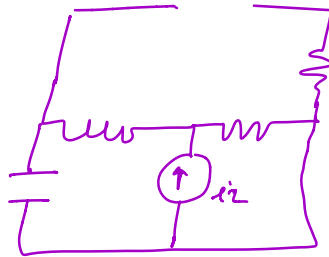
$$= j 2 \cdot 10^3 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3} = 200j$$




$$\omega_2 = 2 \cdot 10^3$$

$$I_2 = 2e^{j0.83\pi} \text{ A}$$

$$Z_C = \frac{1}{j 2 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{j 2 \cdot 10^{-2}} = -50j$$

$$Z_S = Z_L + Z_C = (200 - 50j)$$

$$= 150j$$

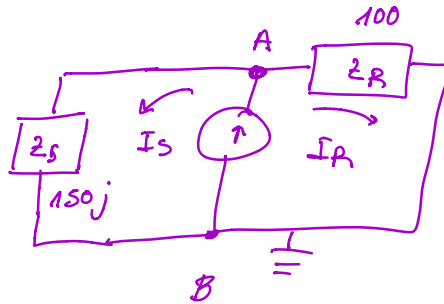

$$I_2 = I_S + I_R = 2e^{j0.83\pi} = \frac{V_A}{Z_S} + \frac{V_A}{Z_R} =$$

$$= V_A \left(\frac{1}{Z_S} + \frac{1}{Z_R} \right) = \frac{V_A (Z_S + Z_R)}{Z_R Z_S}$$

$$V_A = 2e^{j0.83\pi} \frac{Z_S Z_R}{Z_S + Z_R} = 2e^{j0.83\pi} \frac{150j \cdot 100}{100 + 150j}$$

$$= (-166.17 - 8.97i) \text{ mV}$$


$$= 166'41 \text{ e}^{j 3'09} \text{ mV}$$

Circuito 2 $\text{amulo } i_2$

$$Z_R = 100$$


$$Z_C = -100j$$

$$Z_L = 100j$$

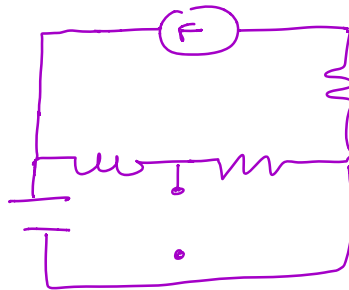

$$I_1 = e^{j\pi/2} \text{ A}$$

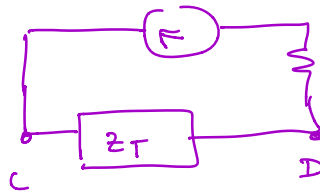
$$Z_T = \frac{Z_S \cdot Z_C}{Z_C + Z_S}$$




$$\text{con } Z_S = Z_R + Z_L = 100 + 100j$$

$$Z_T = \frac{(100 + 100j) \cdot (-100j)}{100 + 100j - 100j} = (1+j)(-100j) = -100j + 100$$
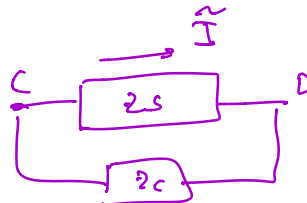
$$V_C - V_D = I_1 Z_T = \underbrace{e^{j\pi/2}}_j \cdot (-100j + 100) = 100 + 100j$$


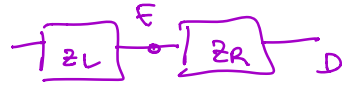
$$\tilde{I} = \frac{V_C - V_D}{Z_S} = \frac{100 + 100j}{100 + 100j} = 1 \text{ mA}$$



$$V_E - V_D = Z_R \cdot \tilde{I} = 100 \text{ mV}$$

Circuito 1

$$166'41 \text{ e}^{-j3'09} \text{ mV} = \text{ddp} \Rightarrow v_{R1}(t) = 0'17 \cos(210^3 t - 3'09) \text{ V}$$

$$i_{R1}(t) = 0'017 \cos(210^3 t - 3'09) \text{ mA} = \frac{v_{R1}(t)}{100 \Omega}$$

Circuito 2

$$v_{R2}(t) = 0'1 \cos(10^3 t) \text{ V}$$

$$i_{R2}(t) = 0'17 \cos(210^3 t - 3'09) \text{ mA}$$



$$v_R(t) = \left(0'17 \cos(210^3 t - 3'09) + 0'1 \cos(10^3 t) \right) \text{ V}$$

FFT2 GIM

$$Z_R = 100 \Omega$$

$$Z_C = -100j$$

$$Z_L = 100j$$

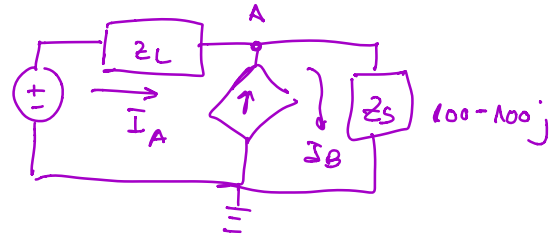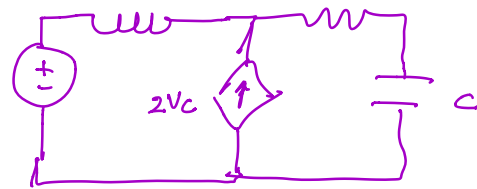

$$I_A + 2V_C = I_B$$

$$\frac{V_1 - V_A}{Z_L} + 2V_C = \frac{V_A}{Z_S}$$

$$V_C = I_B Z_C = \frac{V_A}{Z_S} Z_C$$



$$\frac{V_1 - V_A}{Z_L} + 0.02 \frac{V_A}{Z_S} Z_C = \frac{V_A}{Z_S}$$

$$\frac{V_1}{Z_L} = \frac{V_A}{Z_S} - 0.02 \frac{V_A}{Z_S} Z_C + \frac{V_A}{Z_L}$$

$$V_A = Z_L V_A \left(\frac{1}{Z_S} - 0.02 \frac{Z_C}{Z_S} + \frac{1}{Z_L} \right) = (-0.5 - 0.5j) V_A$$

$$V_A = (-1 - j) V = \sqrt{2} e^{-j2'34} V$$

$$I_B = \frac{V_A}{Z_S} \underline{z} = -0.01j = 0.01 e^{-j\pi/2}$$

$$i_B(t) = 0.01 \cos(10^3 t - \pi/2)$$

$$p(t) = \underset{R}{U_R(t)} i_R(t) = i_R^2(t) R =$$

$$V_C = -1 = 1 e^{j\pi}$$

$$v_C(t) = \cos(10^3 t + \pi) V$$

$$p_C(t) = \cos(10^3 t + \pi) 0.01 \cos(10^3 t - \pi/2)$$

$$I_A = 0.03 V_L + I_B$$

$$\frac{V_1 - V_A}{Z_R} = I_A$$

$$I_B = \frac{V_A + V_2}{Z_S}$$

$$V_L = I_B Z_L = \frac{V_A + V_2}{Z_S} Z_L$$

$$\frac{V_1 - V_A}{Z_R} = 0.03 \left(\frac{V_A + V_2}{Z_S} \right) Z_L + \frac{V_A + V_2}{Z_S}$$

$$= (0.03 Z_L + 1) \left(\frac{V_A + V_2}{Z_S} \right) = \frac{V_1 - V_A}{Z_R}$$

$$\left(\frac{(0.03 Z_L + 1) Z_R}{Z_S} \right) (V_A + V_2) = (V_1 - V_A)$$


→ (6-j)

$$Z_L = 200j$$

$$Z_S = 100j$$

$$Z_R = 100$$

$$Z_C = -100j$$

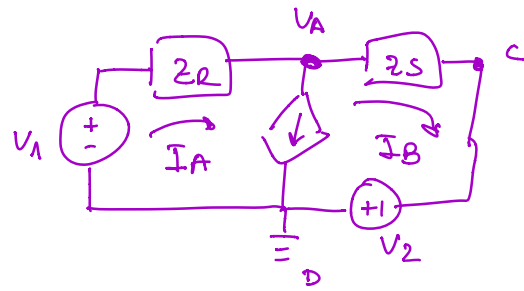

$$V_D - V_C = V_2 \Rightarrow V_C = -V_2$$

$$V_A - V_C = I_B Z_S$$

$$V_A - (-V_2) = I_B Z_S$$

$$\frac{V_A + V_2}{Z_S} = I_B$$

$$V_A = \frac{V_1 - FV_2}{(1+F)}$$

$$V_A = (1'44 - 0'77j) V$$

$$V_1 = 1 \angle 90^\circ = j$$

$$V_A = 1'63 e^{-j0'49} V$$

$$V_2 = 2 e^{j0'87\pi}$$

$$I_B = \frac{V_A + V_2}{Z_S} = 0'0038 e^{j0'85} A$$

$$V_L = I_B Z_L = 0'75 e^{j2'42} V$$

$$i_L(t) = 0'003 \cos(10^3 t + 0'85) A$$

$$v_L(t) = 0'75 \cos(10^3 t + 2'42) V$$

$$p(t) = 0'00225 \cos(10^3 t + 0'85) \cos(10^3 t + 2'42) W$$