

Prueba de evaluación continua Tema 4 GIM

Calcula la expresión de la característica de transferencia y los valores de V_i para los que es válida para el circuito de la figura en las siguientes situaciones:

- a) D_1 on y D_2 off
- b) D_2 on y D_1 off

Datos: $V_1=2V$, $V_2=4V$ y $V_Y=0.7V$.

