

$$V_i - R I_1 = V_{GS}$$

$$I_1 = I_D + I_2 = I_D + \frac{V_{DS}}{R}$$

$$V_{DD} = R I_2 + V_{DS}$$

$$V_{DD} = 2 R \left(I_D + \frac{V_{DS}}{R} \right) + V_{DS}$$

$$V_{DD} = 2 R I_D + 3 V_{DS}$$

$$V_{GS} = V_i - R \left(I_D + \frac{V_{DS}}{R} \right) =$$

$$= \boxed{V_i - R I_D - V_{DS} = V_{GS}}$$

Supração corte \Rightarrow ~~$I_D = 0$~~ $\Rightarrow V_i - V_{DS} = V_{GS}$

$$V_{DD} = 3V_{DS} \Rightarrow V_{DS} = \frac{V_{DD}}{3}$$

$$V_i - \frac{V_{DD}}{3} = V_{GS}$$

$$V_{DD} = 15V$$

$$V_i = 8V$$

$$V_T = 2V$$

$$8 - 5 = V_{GS} = 3 > 2 = V_T$$

NO CORTE

Supração sat.

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{k}{2} \left[8 - 2 - R I_D - V_{DS} \right]^2$$

$$15 = 2R I_D + 3V_{DS} \Rightarrow V_{DS} = \frac{15 - 2R I_D}{3}$$

$$I_D = \frac{k}{2} \left[6 - R I_D - \frac{15 - 2R I_D}{3} \right]^2$$

$$= \frac{\mu}{2} \left[6 - R I_D - 5 + \frac{2}{3} R I_D \right]^2 =$$

$$\frac{\mu}{2} \left[1 - \frac{1}{3} R I_D \right]^2 = \frac{\mu}{2} \left[1 + \frac{1}{9} R^2 I_D^2 - \frac{2}{3} R I_D \right]$$

$$= 50$$

$$\mu = 2 \cdot 10^{-3} \rightarrow V_{GS} = 2.53$$

$$V_{DS} = 4.06 V \rightarrow V_{GS} - V_T$$


$$V_T = 2V$$

$$I_D = 0.28 \text{ mA}$$


$$R = 5 k\Omega$$

$$I_1 = 1.09 \text{ mA}$$

$$I_2 = 0.812 \text{ mA}$$

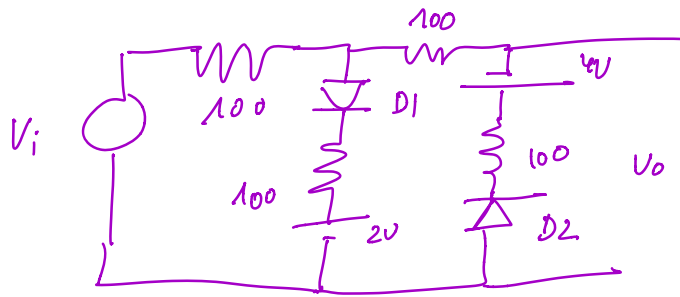

D1 ON D2 OFF

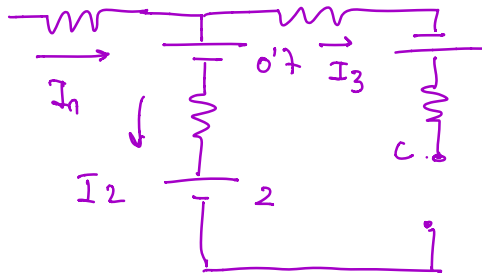

$$I_3 = 0$$

$$I_4 = I_2$$

$$V_o = 0'7 + 100 I + 2 = 0'7 + 100 \frac{(V_i - V_o)}{100} + 2$$

$$V_o = 2'7 + V_i - V_o \Rightarrow 2V_o = V_i + 2'7$$

$$V_o = \frac{1}{2} (V_i + 2'7)$$


Se cumple si $I > 0 \Rightarrow V_i - V_o > 0$

$$V_i - \frac{1}{2} (V_i + 2'7) > 0$$

$$V_i > 2'7V$$

$$D_2 \text{ OFF si } V_{d2} < 0.7V$$

$$V_{d2} = 0 - V_c \quad \gamma$$

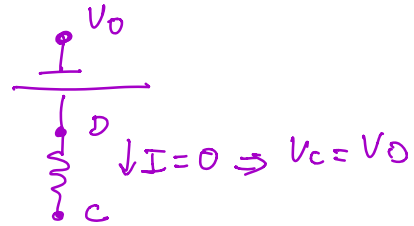

$$\gamma \quad V_D - V_0 = 4V \Rightarrow$$

$$V_D = 4V + V_0$$

$$V_{d2} = -4V - V_0 = -4V - \frac{1}{2}(V_i + 2.7) < 0.7$$



$$-\frac{1}{2}V_i - 4V - 1.35V < 0.7$$

$$-\frac{1}{2}V_i < 0.7 + 4 + 1.35 = 6.05$$

$$-\frac{1}{2}V_i < 6.05 \Rightarrow \boxed{V_i > -12.1V}$$

Las 2 condiciones se dan a la vez

$$\text{si } V_i > 2.7V$$

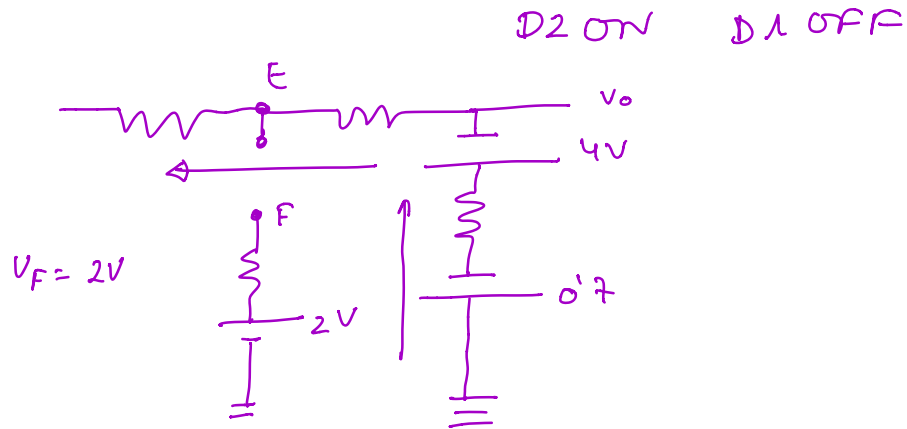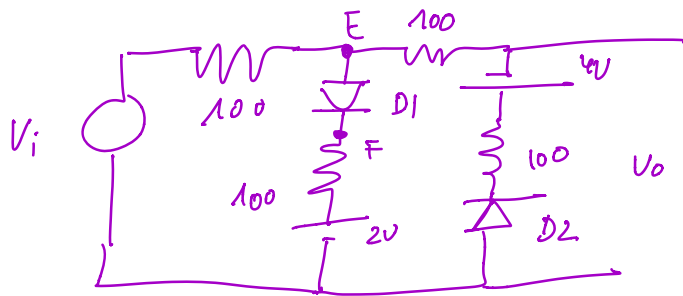

$$V_o - V_i = 200 I \Rightarrow I = \frac{V_o - V_i}{200}$$

$$0 - V_o = 0.7 + 4 + 100 I = 4.7 + 100 I = 4.7 + \frac{V_o - V_i}{2}$$

$$-V_o = 4.7 + \frac{V_o - V_i}{2} \Rightarrow -2V_o = 9.4 + V_o - V_i$$

$$-3V_o = 9.4 - V_i \Rightarrow \boxed{V_o = \left(\frac{V_i - 9.4}{3} \right)}$$

Para D2 se cumple si $I > 0$

$$\frac{V_0 - V_i}{200} > 0 \Rightarrow V_0 > V_i \Rightarrow \frac{V_i - 9'4}{3} > V_i$$

$$V_i - 9'4 > 3V_i \Rightarrow -9'4 > 2V_i$$

$$-4'7 > V_i$$

$$V_i < -4'7V$$

Para D1 se cumple si $V_{d1} < 0'7V$

$$V_i \xrightarrow{E} E$$

$$\hookrightarrow V_{d1} = V_E - 2V$$

$$V_E - V_i = 100I$$

$$V_E = V_i + 100I =$$

$$= V_i + 100 \left(\frac{V_0 - V_i}{200} \right)$$

$$= V_i + \frac{V_0}{2} - \frac{V_i}{2} = \frac{V_i + V_0}{2}$$

$$V_E = \frac{V_i + V_0}{2} = \frac{V_i}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{V_i - 9'4}{3} \right) = \frac{V_i}{2} + \frac{V_i}{6} - \frac{9'4}{6} =$$

$$= 2 \frac{V_i}{3} - \frac{9'4}{6} = V_E$$

$$V_{d1} = V_E - 2V = \frac{2V_i}{3} - \frac{9'4}{6} - 2 = \frac{2}{3}V_i - 3'57$$

$$V_{d1} < 0'7 \Rightarrow \frac{2}{3}V_i - 3'57 < 0'7$$

$$\frac{2}{3}V_i < 4'27 \Rightarrow V_i < 6'4V$$

¿Cuándo se dan las 2 a la vez?

$$\begin{array}{ll} D2 \text{ ON} & \text{si } V_i < -4'7V \\ D1 \text{ OFF} & \text{si } V_i < 6'4V \end{array} \left\{ \begin{array}{l} D2 \text{ ON y} \\ D1 \text{ OFF} \end{array} \right. \text{ si } V_i < -4'7V$$